

**Govt. V.Y.T. PG Autonomous College, Durg (C.G.)
Home Assignment (सत्रीय कार्य) Examination, 2026**

**B.Sc. VI Semester
Physics (DSC)**

Maximum Marks: 20

Q 1. NAND' गेट की यूनिवर्सल प्रकृति की व्याख्या कीजिए। समझाइये कि कैसे NAND गेट से OR, AND और NOT गेट बनाये जा सकते हैं ?

Discuss the universal nature of 'NAND' gate. Hence explain how OR, AND and NOT gates produced from NAND gate.

Q2. लॉजिक गेट परिपथ क्या है ? 'OR' गेट की कार्य प्रणाली समझाइए। इसकी सत्यता टेबल बनाइए तथा लॉजिक संकेतक (Symbol) भी आरेखित कीजिए।

What is a logic gate circuit ? Explain the operation of an OR gate. Give its truth table and logic symbol.

**Q3. State and explain De Morgan's theorems using Boolean algebra.
डी मॉर्गन के प्रमेयों को बूलियन बीजगणित का उपयोग करके बताइए और समझाइए।**

Q4. Describe the fundamental circuit and working principle of a Digital-to-Analog Converter (DAC) R-2R.

डिजिटल-टू-एनालॉग कन्वर्टर (DAC) R-2R के मूलभूत सर्किट और कार्य सिद्धांत का वर्णन करें।

Govt. V.Y.T. PG Autonomous College, Durg (C.G.)

Internal Assignment 2025-26

B.Sc. VI SEMESTER

PHYSICS (DSE-I)

LASER AND OPTICAL FIBERS

Time: 1 Hour

Maximum Marks: 20

UNIT – V

1. (a) संनादी जनन का क्या अर्थ है? (2)

What is Harmonic Generation?

1.(b) इंडस्ट्री में लेजर के दो उपयोग लिखें। (2)

Write two application of LASER in industry.

1. (c) चिकित्सा के क्षेत्र में लेसर की उपयोगिता का वर्णन करें। (6)

Describe importance of LASER in medicine.

OR

संचार प्रणाली में लेसर की उपयोगिता को समझाइए।

Explain application of LASER in communication.

1.(d) होलोग्राफी से आप क्या समझते हैं? विस्तार पूर्वक समझाइए। (10)

What do You meant by Holography? Explain In detail

OR

आइसोटोप सेपरेशन में लेजर की उपयोगिता को

समझाइए।

Explain the application of Laser In Isotope seperation .

Govt. V.Y.T. PG Autonomous College, Durg (C.G.)

Internal Assignment 2025-26

B.Sc. VI SEMESTER

PHYSICS (DSE-I)

LASER AND OPTICAL FIBERS

Time: 1 Hour

Maximum Marks: 20

UNIT – V

1. (a) संनादी जनन का क्या अर्थ है? (2)

What is Harmonic Generation?

1. (b) इंडस्ट्री में लेजर के दो उपयोग लिखें। (2)

Write two application of LASER in industry.

1. (c) चिकित्सा के क्षेत्र में लेसर की उपयोगिता का वर्णन करें। (6)

Describe importance of LASER in medicine.

OR

संचार प्रणाली में लेसर की उपयोगिता को समझाइए।

Explain application of LASER in communication.

1. (d) होलोग्राफी से आप क्या समझते हैं? विस्तार पूर्वक समझाइए। (10)

What do you meant by Holography? Explain in detail.

OR

आइसोटोप सेपरेशन में लेजर की उपयोगिता को समझाइए।

Explain the application Of Laser In Isotope seperation .

**Govt. V.Y.T. PG Autonomous College, Durg (C.G.)
Home Assignment (सत्रीय कार्य) Examination, 2026**

**B.Sc. VI Semester
PHYSICS (DSE-II)
(ELECTRICAL CIRCUITS)**

Maximum Marks : 20

- भाग A और B अतिलघुउत्तरीय प्रश्न हैं जिनका उत्तर एक या दो वाक्यों में दीजिए।
- भाग C (लघु उत्तरीय) का उत्तर 200–250 शब्द सीमा में दीजिए।
- भाग D (दीर्घ उत्तरीय) का उत्तर 400–450 शब्द सीमा में दीजिए।
- Part A and B consist of very short answer type questions which are to be answered in one or two sentences.
- Part C (Short answer type) should be answered within the word limit 200-250.
- Part D (Long answer type) should be answered within the word limit 400-450.

UNIT – V

Q. 1 A RC परिपथ के समय स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। इसकी SI इकाई क्या है? (2)
Define time constant of an RC circuit. What is its SI unit?

Q. 1 B श्रेणी और समानांतर अनुनाद परिपथों के बीच अंतर बताइए। (2)
State difference between series and parallel resonance circuit.

Q. 1 C अनुनाद क्या है? एक श्रेणी RLC परिपथ के अनुनाद के गुणों की व्याख्या कीजिए। (6)
What is resonance? Explain the properties of resonance of a series RLC circuit.

अथवा/OR

Q-गुणांक क्या है? समानांतर अनुनाद परिपथ बनाइए और Q-गुणांक के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए।

What is Q-factor? Draw the parallel resonant circuit and derive the expression for Q-factor.

Q. 1 D श्रेणी अनुनाद परिपथ बनाइए और अनुनाद आवृत्ति तथा बैंडविड्थ के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। (10)
Draw the series resonant circuit and derive the expression for resonant frequency and bandwidth.

अथवा/OR

श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध तथा प्रेरक वाले एक परिपथ में धारा की वृद्धि तथा क्षय के लिए एक व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। धारा की वृद्धि और क्षय का ग्राफ बनाइए।

Derive an expression for the growth and decay of current in a circuit containing resistor and an inductor in series. Plot a graph of the rise and decay of current.

